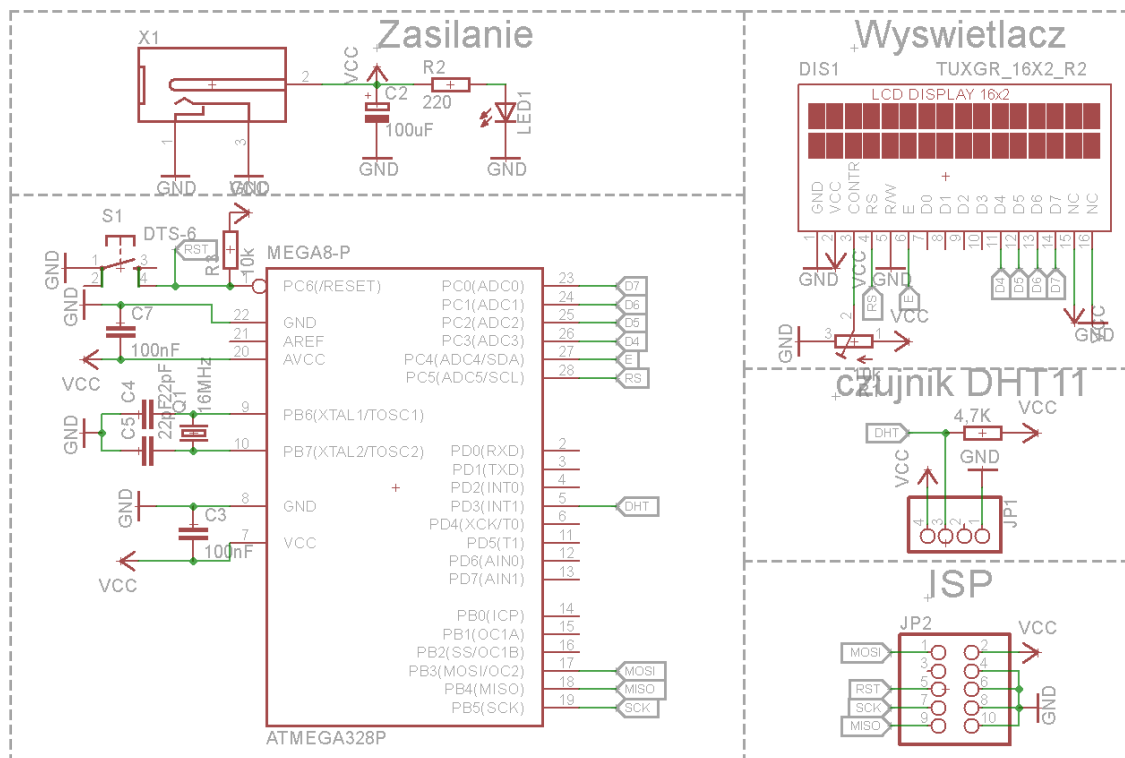


Schemat



Do schematu został zniwelowany konwetrter i2c wyszylacza lcd ze względu na brak dostepu bibliotek w programie Eagle przez co zostały dodane nizbędne komponenty m.in rezystory i kondensatory.

Mikroprocesor został połączony z programatorem ISP.

Wygląd płytki

